

السنة الدراسية: 2010 / 2011
القسم : 8
العام الدراسي ٢٠١٠

..... / 20

فرش مراقبة عدد 2 في مادة التربية التقنية

المدرسة الإبتدائية الميادة
بمطر



الاستاذ : مروان المعموري

إاسو القلمي و لقمه:

الله اعلم بآية في جهاز تهذيب

التمرين ع _____ ١ _____ دد:

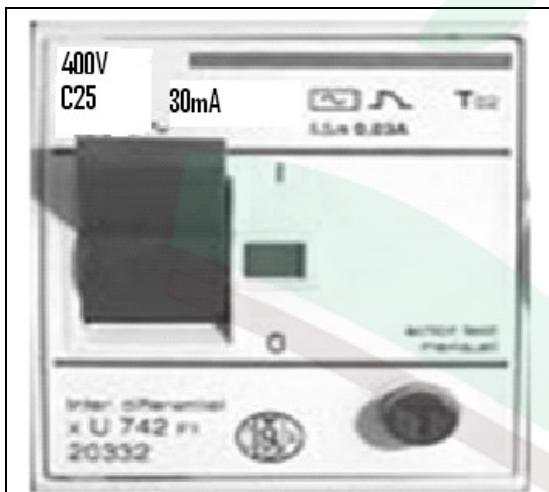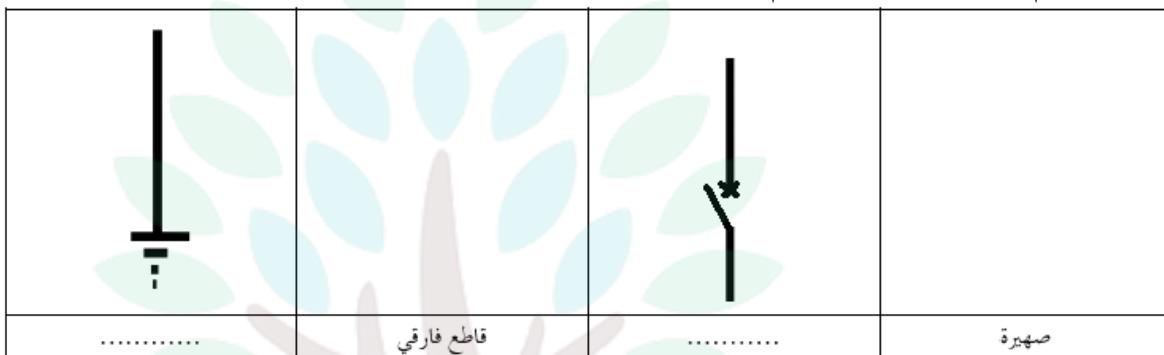أكتب اسم جهاز الحماية أو أرسم الرمز المقنن لجهاز الحماية المذكور؟



اعتماداً على الرسم الجانبي اذكر اسم عنصر الحماية و خصائصه الكهربائية؟

اسم عنصر الحماية -

خصائصه الكهربائية:

.....= جهد الاستعمال -

نیار الاستعمال =

التيار الفارقى =

college.9raya.th

التمرин عدد: 3
أربط كل حالة بعنصر الحماية الخاص بها

السلك الأرضي

الصهير


القاطع الآلي

القاطع الفارقى

المهمة قول في جهاز ذي

التمرين ع 4

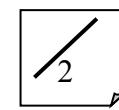أضع علامة في الخانة المناسبة للجواب الصحيح؟



- | | |
|--|--|
| | يستعمل الفولطметр لقياس شدة التيار الكهربائي |
| | يستعمل الفولطметр لقياس جهد التيار الكهربائي |
| | يركب الأوميتر بالتوالي مع مصدر التغذية |
| | يركب الأوميتر بالسلسل مع عناصر الدارة |



التمرين ع 5

أكمل تعمير الجدول التالي من خلال ما درست من معلومات؟

الرمز	الطاقة المولدة	الطاقة المتقبلة	الجهاز
			مصباح كهربائي
			محرك كهربائي
			الجرس
			قفل كهربائي


التمرين ع 6



أكمل تعمير الجدول التالي.

وظيفته	كيف يركب	رمزه	اسم الجهاز
.....
.....

التمرين ع 7

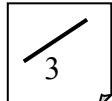

أرسم رسمًا بيانيًا مقننًا لدارة كهربائية تحتوي على: - عمود جاف - قاطعة - صهيره - محرك - أوميتر متر

