

الاسم.....	اللقب.....	الرقم .....	اختبار كتابي عدد 2 المادة تربية تكنولوجية	المدرسة الإعدادية 20 مارس المرنافية الأستاذ الهادي العبيدي 2011-2010
..... العدد 20 /.....	.....	.....	التوقيت 30 دق 8أساسي	التاريخ .....

### التمرين الأول

1-(ضع العلامة X أمام الإجابة المناسبة)  
لحماية المستعمل من الصدمات الكهربائية نستعمل (2)

- صهيره
- سلك أرضي
- قاطع آلي
- قاطع فارقي

2-أربط بما يناسب(1)

\* متقبل

\* مصدر تغذية

- القاطع الآلي

\* عنصر تحكم

\*عنصر حماية

3- متى يفتح القاطع الآلي الدارة الكهربائية؟ (4)

.....  
.....  
.....  
.....  
4- لماذا تجهز الأجهزة الكهربائية ذات الهياكل المعدنية بسلك أرضي؟ (2)

.....  
.....  
التمرين الثاني(3)

الاسم	الرمز
قطاع آلي	
قطاع فارقي	



التمرين الثالث(3)

المتقبل	الطاقة التي يتقبلها	الطاقة التي يولدها

التمرين الرابع(5)

مستعملًا أدوات الهندسة أنجز رسمًا مقننًا لدارة كهربائية تتكون من العناصر التالية



college.9raya.tn

