

20	الإسم : اللقب : القسم : 8 الرقم : 	فرض مراقبة ع_ 2 دد في مادة التربية التكنولوجية السنة الدراسية: 2011/2010	الاستاذ: عادل كميمش  الى جانب XML الى جانب PDF الى جانب PPT
----	---	--	--


تمرين ٤١ ددد ♦

① أكمل تعمير الجدول التالي بذكر عنصر الحماية المناسب لكل وظيفة.

4

عنصر الحماية	الوظيفة
.....	حماية الدارة من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي
.....	حماية الدارة من الارتفاع الحاد لشدة التيار الكهربائي
.....	حماية الدارة الكهربائية التي تستهلك جهد كهربائي منخفض.
.....	حماية المستعمل

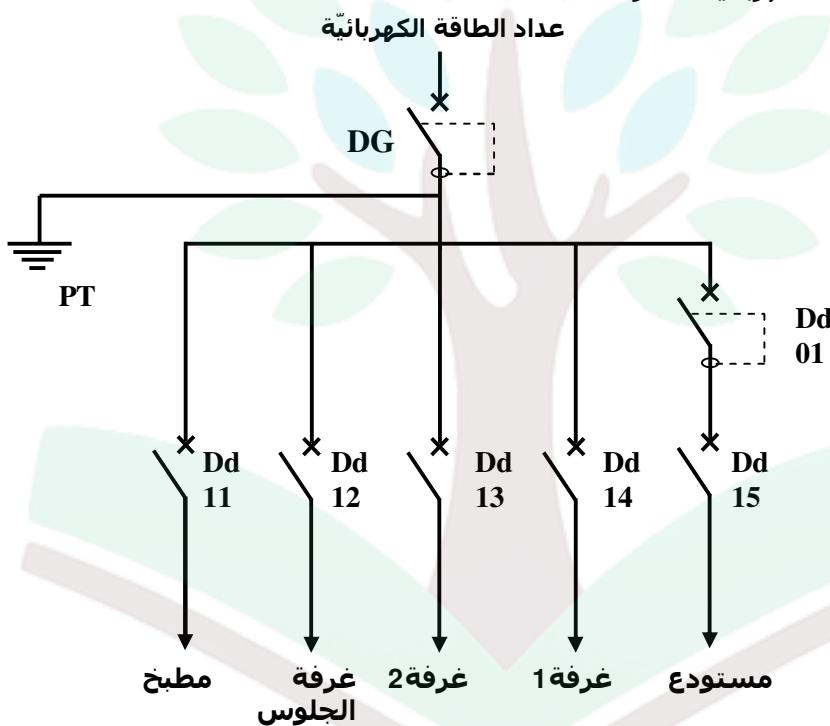② تأمل الرسم البياني للدارة الكهربائية للمنزل :



الخاصيات	رمز الجهاز
30A 300mA	DG
20A 30mA	Dd01
15A 250V	Dd11
10A 250V	Dd12
10A 250V	Dd13
10A 250V	Dd14
20A 250V	Dd15

2.5

2



ollege.9raya.tn

college.9raya.tn


❖ تمرن ع2 لد

① أتمم ربط الدّارة الكهربائية التالية.

2.5

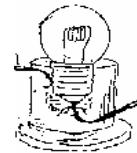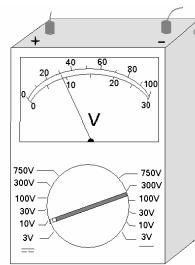

2

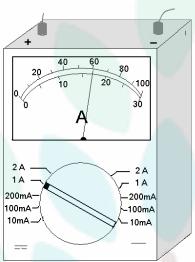

② أتمم الجمل التالية بما يناسب ؟

- يستعمل الأمبير متر لقياس للمتقبّل.
- يركب الأمبير متر مع مكونات الدّارة.
- يستعمل الفولطметр لقياس للمتقبّل.
- يستعمل الكهربائي المستعمل مع المكون الكهربائي المترقبّل.

1

③ أذكّر وظيفة المتقبّل(المصباح) في الدّارة الكهربائية ؟

6

college.9raya.tn

