

السيد: أحمد بن بلقاسم.

الإسم واللقب:

السابعة أساسى:

الرقم:

تنبيه: لا يسمح للתלמיד باستعمال الآلة الحاسبة.
كل تلميذ يستعمل أدوات الكتابة و الرسم الخاصة به فقط، و يمنع تبادل الأدوات بين التلاميذ.
تكون الكتابة باللون الأزرق و يمنع استعمال اللون الأحمر.
تجز الرسومات و الرموز بقلم الرصاص و الأدوات الهندسية.

(التمرin 1: 5.25 نقطه)

1. اربط المواد بالخصائص المكونة لها :

أحمر بني

الألومنيوم

غير حديدي

النحاس

يتفاعل مع المغنتيس

الفولاذ

لا يتتفاعل مع المغنتيس

البليور

. 2




للربط بين آلة التصوير والجهاز نستعمل سلكا خاصا (USB) تم رسمه في الجانب.
تأمل الرسم، ثم أتم الجدول التالي بما يناسب من عبارات أو وضع علامة (X).

العنصر:	مادة الصنع:	اللون:	ناقل للكهرباء:	عزل للحرارة:	يتتفاعل مع المغنتيس:
الغلاف الخارجي (1)	نعم	نعم	لا
طرف السلك (2)	الفولاذ	لا	نعم	لا
السلك الداخلي (3)	النحاس	نعم	لا	نعم

(التمرin 2: 6.5 نقطه)

تأمل الدارة الكهربائية التالية:

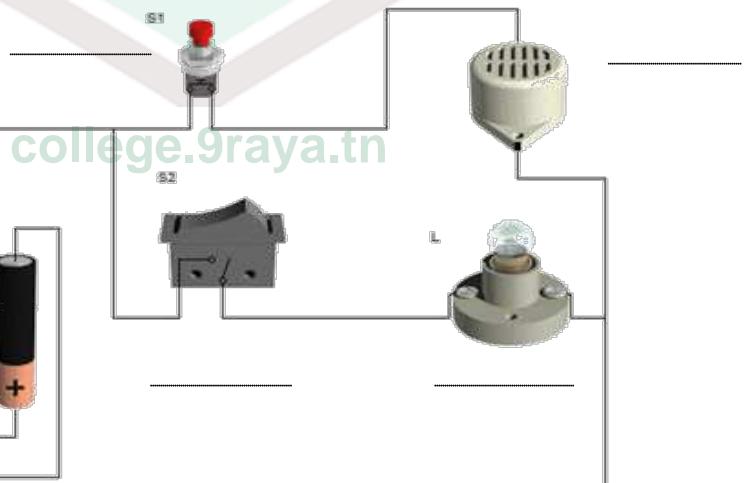

1 - أتمم الجدول التالي:


الخصائص المتوفرة:	وظيفته:	الرمز المقتن:	اسم المكون:	الرمز على الدارة:
(4.5V , 1A) – (12V, 0.5A)	G
(250V , 3A) – (9V , 0.5A)	S1
(1,5V , 0,1A) – (3V, 0,2A)	S2
(220V, 3A) – (24V, 0,5A)	
(6V , 0,5A) – (3V, 0,2A)	B
(1,5V, 0,1A) – (110V, 2A)	L
(9V,1A) – (15V, 1A)	
(3V, 0,2A) – (4,5V, 0,5A)	
(250V, 3A) – (12V, 1A)	
(4,5V, 0,5A) – (3V, 0,1A)	

2 - ما هو نوع التيار الكهربائي المستعمل في هذه الدارة؟ ما هو رمزه؟

3 - من بين الخصائص الكهربائية المتوفرة (المذكورة في الجدول)، قم باختيار الخصائص المناسبة لكل عنصر من عناصر الدارة، ثم أكتبها بجانبه على الدارة.
علل هذا الاختيار :

التمرين 3: (8.25 نقط)

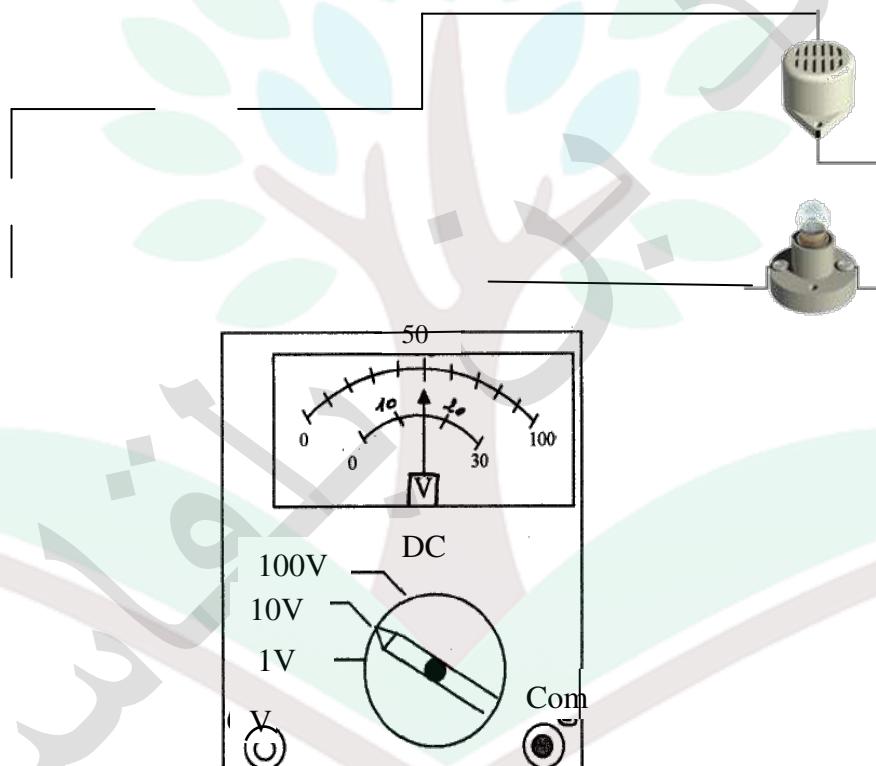1 - أعيد رسم الدارة السابقة باستعمال الرموز المقنة والربط بالأسلاك:



2 - لون دارة المصباح باللون الأخضر، وعین عليها اتجاه التيار الكهربائي (عند غلق الدارة).

3 - نريد قياس فارق الجهد بينقطبي المصباح، فأضفنا إلى الدارة جهاز قياس فارق الجهد أعلاه:

ما اسم هذا الجهاز؟ ما هو نوعه؟ أرسم رمزه المقتن:

كيف يتم تركيبه مع المصباح؟ أتم التركيب على الدارة.

4 - تأمل جهاز القياس جيدا، ثم املأ الجدول التالي:

فارق الجهد:	قاعدة احتساب فارق الجهد:	القراءة:	السلم:	العيار:
الطريقة الأولى :	U =	L1=.....	E1 =....	C =
الطريقة الثانية :	L2=.....	E2 =....

السيد: أحمد بن بلقاسم.

السابعة أساسى: 3,1,2


الاصلاح.

تنبيه: لا يسمح للتلاميذ باستعمال الآلة الحاسبة.
كل تلميذ يستعمل أدوات الكتابة و الرسم الخاصة به فقط، و يمنع تبادل الأدوات بين التلاميذ.
تكون الكتابة باللون الأزرق و يمنع استعمال اللون الأحمر.
تجز الرسومات و الرموز بقلم الرصاص و الأدوات الهندسية.

(التمرین 1: 5.25 نقط)

$$0.25 \times 8 = 2$$

1. اربط المواد بالخصائص المكونة لها :

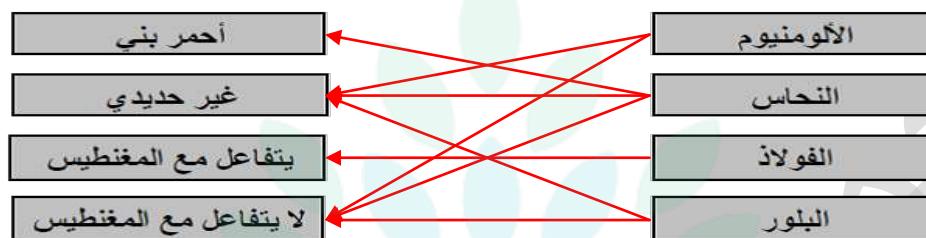

$$0.25 \times 13 = 3.25$$



للربط بين آلة التصوير والحاسوب نستعمل سلكا خاصا (USB) تم رسمه في الجانب.
تأمل الرسم، ثم أتم الجدول التالي بما يناسب من عبارات أو وضع علامة (X).


. 2

يتتفاعل مع المغنت		عزل للحرارة:		ناقل للكهرباء:		اللون:	مادة الصنع:	العنصر:
لا	نعم	نعم	لا	نعم	لا			
X			X	X		عديدة	بلاستيك	الغلاف الخارجي (1)
	X	X			X	رمادي	الفولاذ	طرف السلك (2)
X		X			X	أحمر بني	النحاس	السلك الداخلي (3)

(التمرین 2: 6.5 نقط)

$$0.25 \times 5 = 1.25$$

تأمل الدارة الكهربائية التالية:

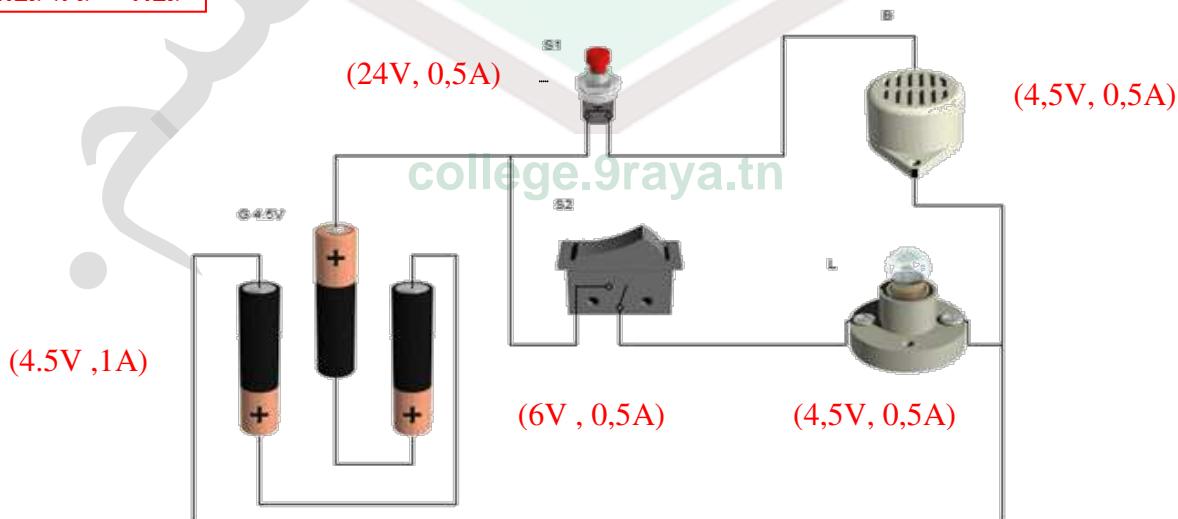

1 - أتمم الجدول التالي:

$0.5 \times 3 = 1.5$	$0.5 \times 3 = 1.5$	$0.25 \times 5 = 1.25$		
الخصائص المتوفرة:	وظيفته:	الرمز المقتن:	اسم المكون:	الرمز على الدارة :
(4.5V , 1A) – (12V, 0.5A) (250V , 3A) – (9V , 0.5A)	تغذية الجهاز (الدارة الكهربائية) بالطاقة الكهربائية الضرورية لتشغيله.		بطارية	G
(1,5V , 0,1A) – (3V, 0,2A) (220V, 3A) – (24V, 0,5A)	فتح أو غلق الدارة الكهربائية أي السماح بمرور التيار الكهربائي أو منعه من ذلك.	S1	زر ضاغط	S1
(6V , 0,5A) – (3V, 0,2A) (1,5V, 0,1A) – (110V, 2A)	فتح أو غلق الدارة الكهربائية أي السماح بمرور التيار الكهربائي أو منعه من ذلك.	S2	قاطع	S2
(9V,1A) – (15V, 1A) (3V, 0,2A) – (4,5V, 0,5A)			جرس	B
(250V, 3A) – (12V, 1A) (4,5V, 0,5A) – (3V, 0,1A)			مصباح كهربائي	L


2 - ما هو نوع التيار الكهربائي المستعمل في هذه الدارة؟ **تيار كهربائي مستمر**. ما هو رمزه؟ DC أو – أو =

3 - من بين الخصائص الكهربائية المتوفرة (المذكورة في الجدول)، قم باختيار الخصائص المناسبة لكل عنصر من عناصر الدارة، ثم أكتبها بجانبه على الدارة.

على هذا الاختيار: لابد من التوافق بين فارق الجهد لمصدر التغذية والمقبول (هذا 4.5V).

التمرин 3: 8.25.....

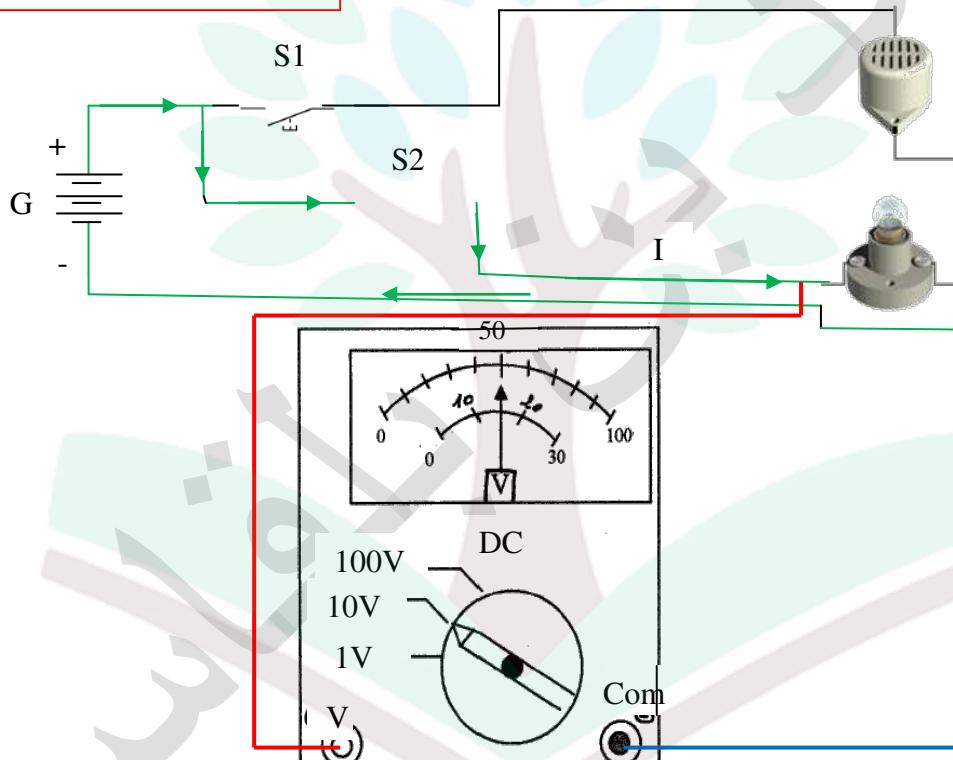1 - أعيد رسم الدارة السابقة باستعمال الرموز المقتنة والربط بالأسلام:



$$0.5 \times 2 = 1$$

2 - لون دارة المصباح باللون الأخضر، وعين عليها اتجاه التيار الكهربائي (عند غلق الدارة).

3 - نريد قياس فارق الجهد بينقطي المصباح، فأضفنا إلى الدارة الجهاز أعلاه:

$$(0.25 \times 2) + 0.5 = 1$$



ما اسم هذا الجهاز؟ **فولتمتر** ما هو نوعه؟ **ابري**. أرسم رمزه المقتن:

$$0.5 + (0.25 \times 2) = 1$$

كيف يتم تركيبه مع المصباح؟ **بالتواريزي**. أتمم التركيب على الدارة.

4 - تأمل جهاز القياس جيدا، ثم املأ الجدول التالي:

فارق الجهد:	قاعدة احتساب فارق الجهد:	القراءة:	السلم:	العيار:
$U = C \times L_1 / E_1$ $= 10 \times 50 / 100 = 5V$	$U = C \times L / E$	$L_1 = 50$	$E_1 = 100$	$C = 10V$
$U = C \times L_2 / E_2$ $= 10 \times 15 / 30 = 5V$		$L_2 = 15$	$E_2 = 30$	

$$(0.25 \times 5) + 0.5 + (0.5 \times 2) = 2.75$$