

السنة السابعة أساسى :
الفرج : ...

العلوم الفيزيائية
فرض تأليفي عدد 1

الاسم و اللقب : الرقم : القسم :

تمرين عدد 1 :

أكمل الجدول التالي :

الرمز	العنصر الكهربائي
	المولد الكهربائي
	القاطع
	المصباح
	محرك

ب- عرف النواقل :

ج-

1- ماهو نوع هذه الدائرة (بالتسلسل أو بالتوالي)

.....
.....
.....
.....
.....

2- ماهي أنواع التأثيرات التي يحدثها التيار الكهربائي في هذه الدائرة؟

تمرين عدد 2 :

أكتب اسم التحول تحت كل رسم (I)



(II) قام التلاميذ بمتابعة تطور الحرارة 0°C لجسم صلب

فتحصلوا على الرسم البياني التالي

1- هل يمثل هذا الرسم البياني للتجمد أو الرسم التياري للانصهار ؟ علل جوابك

.....
.....

2- عند أي درجة يتم هذا التحول ؟

.....
.....

3- اذكر الحالة الفيزيائية لكل جزء ؟

الجزء الأول :
.....

الجزء الثاني :
.....

الجزء الثالث :
.....

4- استنتاج درجة تجمد الماء النقى ؟

.....

college.9raya.tn



college.9raya.tn