

المدرسة الإعدادية بزرمدین	مادة العلوم الفيزيائية	الإسم و اللقب:
الأستاذ: فوزي الدعلول	فرض تأليفي عدد 3	الأقسام 7 أساسي 1 و 2 و 3
	الحصة 60 دقيقة	

تمرین عدد 1 (8 نقاط)

الجزء الأول (5 نقاط)

أكمل الفراغات بالجملة التالية مستعينا بالكلمات التالية :

مفتوحة – حقلا مغناطيسيا – أقطاب المولد – مغلقة – الإلكترونات – تأثير مغناطيسي – الكاتود – القطب السالب – الأنود – القطب الموجب .

(1) ينير المصباح إذا لامست أجزاءه المعدنية كل على حدة

(2) عندما يمنع قاطع التيار مرور التيار الكهربائي في دائرة كهربائية نقول إن هذه الدارة
و عندما لا يمنع التيار الكهربائي من المرور

عبر الدارة نقول إن هذه الدارة

(3) مرور التيار الكهربائي عبر سلك من نحاس يحدث حول هذا الناقل

يسبب انحراف الإبرة الممغنطة بقربه. إن للتيار الكهربائي

(4) عندما يمر التيار الكهربائي في محلول مائي ناقل يحدث تفاعلات كيميائية تظهر نتائجها في

مستوى و هم :

الذي يرتبط بالقطب الموجب لمولد التيار الكهربائي و


الذي يرتبط بالقطب السالب للمولد.

(5) إن للتيار الكهربائي المستمر إتجاها فهو يخرج من

للمولد ليمر في الدارة الكهربائية و يعود إلى

الجزء الثاني (3 نقاط)

نعتبر التركيبة التالية:

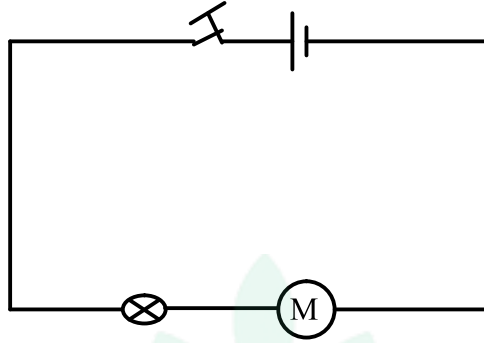

(1) حدّد العناصر المكوّنة لهذه الدارة ثمّ سمّ كلّ واحد منها.

.....

.....

.....

(2) أذكر نوعيّة تركيب عناصر الدارة .

.....

تمارين عدد 2 (8 نقاط)

الجزء الأول (4 نقاط)

أعد صياغة الجمل التالية مع تصحيح الخطأ :

(1) عندما نعكس قطبي مولّد في دائرة مغلقة بها مصباح و محرك ، ينطفئ المصباح و يتوقف

المحرك عن الدوران.

.....

college.9raya.tn

.....



(2) إجهاد التيار الكهربائي في دائرة بها مولد و متقبّلات له علاقة بنوعية المتقبّلات.

.....
.....

(3) يوصل الأمبير متر بالتوازي مع المتقبّل في دائرة كهربائية مغلقة لقيس شدة التيار الكهربائي.





.....
.....

(4) تتغيّر شدة التيار الكهربائي عند تغيير موضع الأمبير متر في دائرة تسلسلية .


.....
.....

الجزء الثاني (4 نقاط)

ماهي تأثيرات التيار الكهربائي التي تظهر في الدارات التالية :

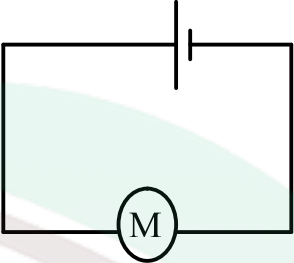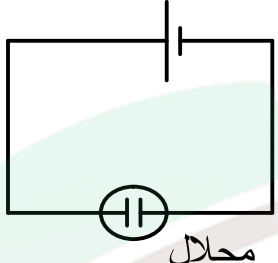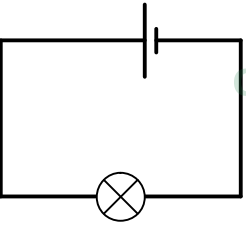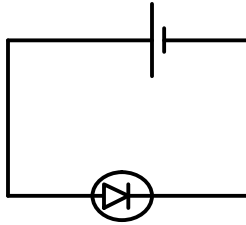	 محال
.....	
	
.....	

تمرين عدد 3 (4 نقاط)

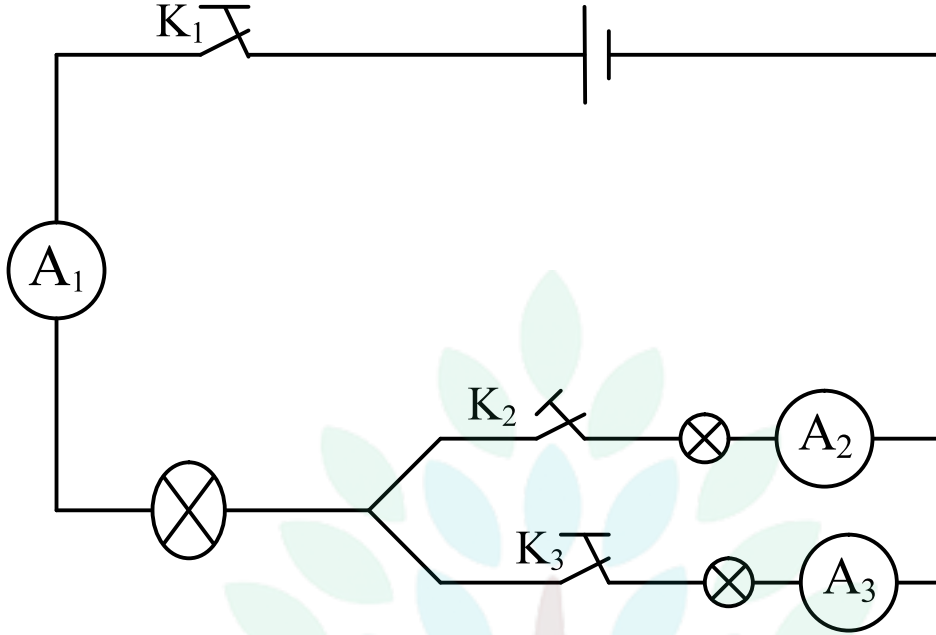

(1) القاطعة K_1 مفتوحة. K_2 مغلقة و K_3 مغلقة .
ماهي شدة التيار الكهربائي المسجلة بكل من الأميتر A_2 و A_3 .

(2) القاطعة K_1 مغلقة. K_2 مفتوحة و K_3 مفتوحة .
ماهي شدة التيار الكهربائي المسجلة بكل من الأميتر A_1 و A_3 .

(3) القاطعة K_1 مغلقة. K_2 مغلقة و K_3 مفتوحة .
شدة التيار الكهربائي المسجلة بالأميتر A_1 $I_1 = 0,6 \text{ A}$.
ماهي شدة التيار الكهربائي المسجلة بكل من الأميتر A_2 و A_3 .

(4) القاطعة K_1 مغلقة. K_2 مفتوحة و K_3 مغلقة .
شدة التيار الكهربائي المسجلة بالأميتر A_3 $I_3 = 0,6 \text{ A}$.
ماهي شدة التيار الكهربائي المسجلة بكل من الأميتر A_1 و A_2 .

عمل موفق