

السيد: أحمد بن بلقاسم.	المدرسة الإعدادية بالمنار 1.
المستوى: 7 أساسى	الفرض التاليفي 2 في التربية التكنولوجية.
الضارب: 1.	الزمن: 60 دقيقة.
الرقم:	اللقب:

ملحوظة:

لا يسمح للطفل باستعمال الآلة الحاسبة.


كل طالب يستعمل أدوات الكتابة والرسم الخاصة به فقط و يمنع تبادل الأدوات بين الطالب.

تكون الكتابة باللون الأزرق و يمنع استعمال اللون الأحمر.

تنجز الرسومات و الرموز بقلم الرصاص و الأدوات الهندسية.

التمرين الأول:- 15 دقيقة

نعتبر الدارة الكهربائية التالية:

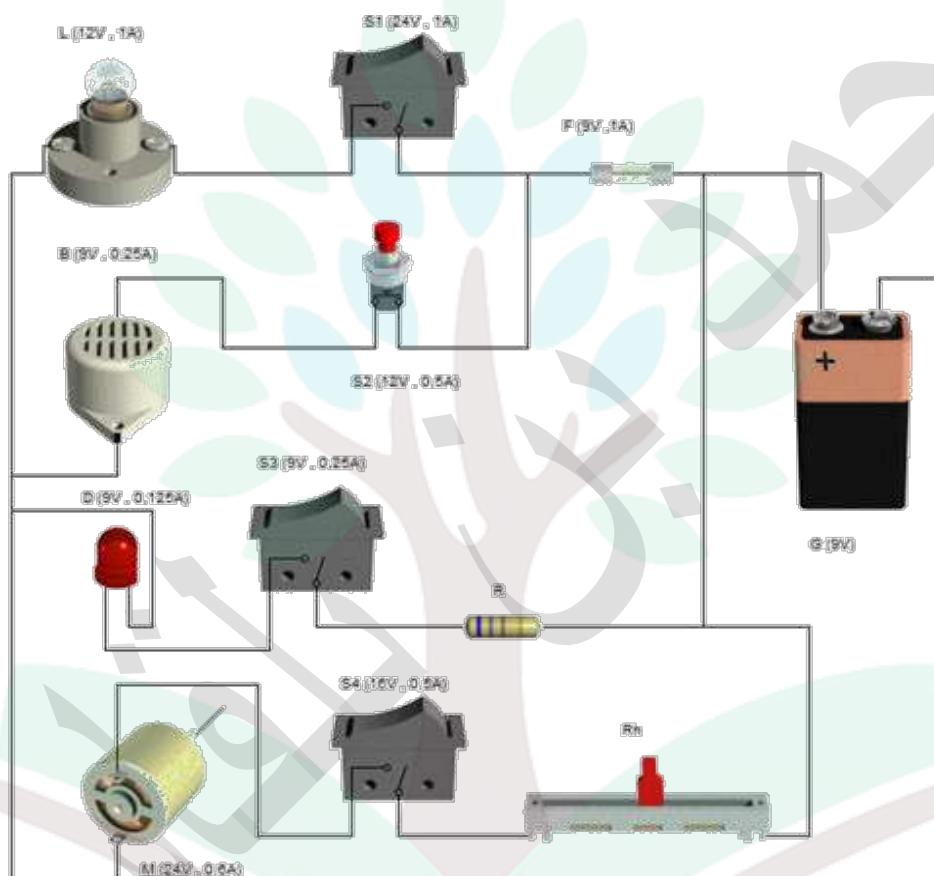

1 - املأ الجدول التالي بالعبارات المناسبة:

ليوفر طاقة:	يستعمل طاقة:	المكون:
.....	المصباح L
.....	الجرس B
.....	الصمام المشع D
.....	المحرك M
.....	المقاوم R

2 - ضع العلامة (x) في الخانة المناسبة في الجدول التالي:


غير ممكنا	محتمل			المكون:
	المقاوم المتغير Rh	المقاوم R	الصهير F	
				الجرس B
				المحرك M
				الصمام المشع D
				المصباح L

3 - عند الضغط على القاطع S1 فقط, هل يضيء المصباح L؟
كيف؟ ولماذا؟

4 - عند الضغط على القاطع S4, هل سيدور المحرك M؟
كيف؟ ولماذا؟

5 - عند الضغط على القاطع S1 و S2 في آن واحد, ماذا يحدث
لماذا؟ اقترح حلًا لهذا الإشكال:

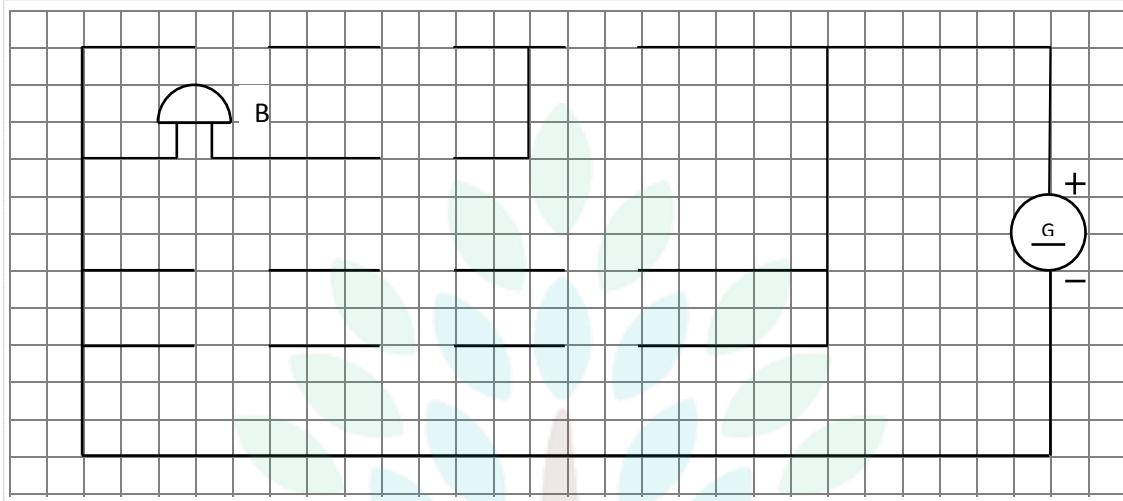6 - أعد رسم الدارة المقترحة (على الصفحة 1:4) على الشبكة التالية, مستعملًا الرموز المقترنة:



7 - لون دارة المحرك M باللون الأخضر, وعين عليها اتجاه التيار الكهربائي عند غلق القاطع S4 . (على الدارة المقترنة)

9 نقاط




التمرين الثاني:- 13 دقيقة

فمنا بحذف بعض عناصر الدارة السابقة, فحصلنا على الدارة التالية, وأنشاء التركيب تم نسيان بعض الأسلاك.

1 - أتم الدارة بالأسلاك المنقوصة.

2 - نريد قيس فارق الجهد (U) بينقطي البطارية (G). أتم تركيب الفولتمتر. كيف تم تركيبه مع (G)؟
أحسب في الجدول أسفله قيمة فارق هذا الجهد (U).

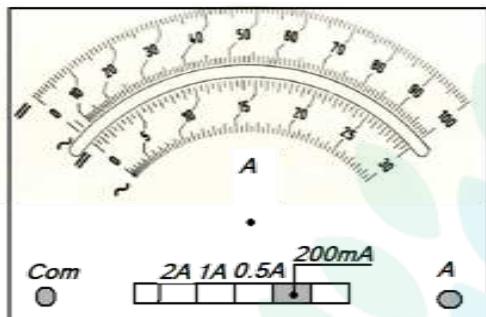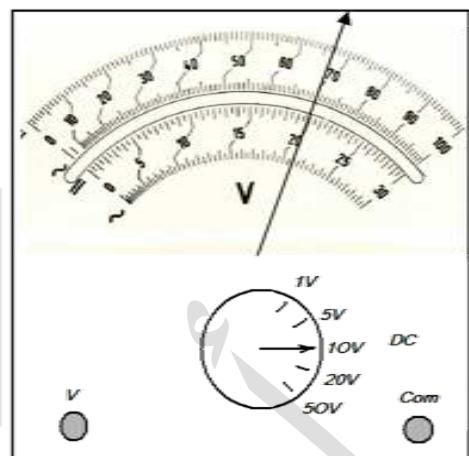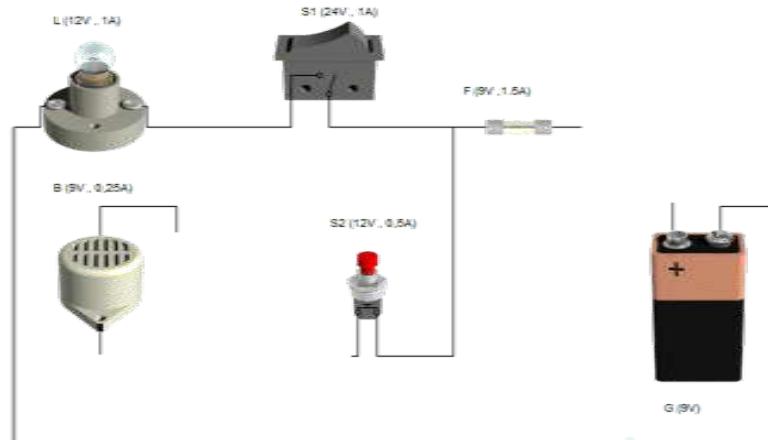3 - أدرج في الدارة جهاز الأمبيرمتر لقياس شدة التيار الكهربائي (I) المار في الجرس (B). كيف تم تركيبه مع (B)؟
إذا علمت أنه قد تم قيس هذه الشدة بواسطة أمبيرمتر رقمي وكانت: $I = 160 \text{ mA}$.
ابحث في الجدول أسفله عن قيمة القراءة على الأمبيرمتر الابري, ثم أرسم الإبرة مكانها.



الطريقة	القيمة	القراءة	السلم	العيار	
.....	$U=.....$	$L=.....$	$E=.....$	$C=.....$	فارق الجهد
.....	$I=160mA$	$L=.....$	$E=30$	$C=.....$	شدة التيار
.....					

الصفحة 4: 2 - م.المنار 1 - السيد: أحمد بن بقاسم

7 أساسى

الفرض التاليفي 2

التربية التكنولوجية


7 نقاط

التمرین الثالث:- 12 دقيقة

1 - أتمم الجدول التالي بوضع (1) في حالة إضاءة المصباح و(0) في حالة عدم إضاءته، في كلّ حالة من الحالات المذكورة لقواطع A و B .

المصابيح:					القواطع:
L3	L2	L1	B	A	
.....	1	مفتوح	الحالة 1
.....	2		الحالة 2
.....	1	مغلق	الحالة 3
.....	2		الحالة 4

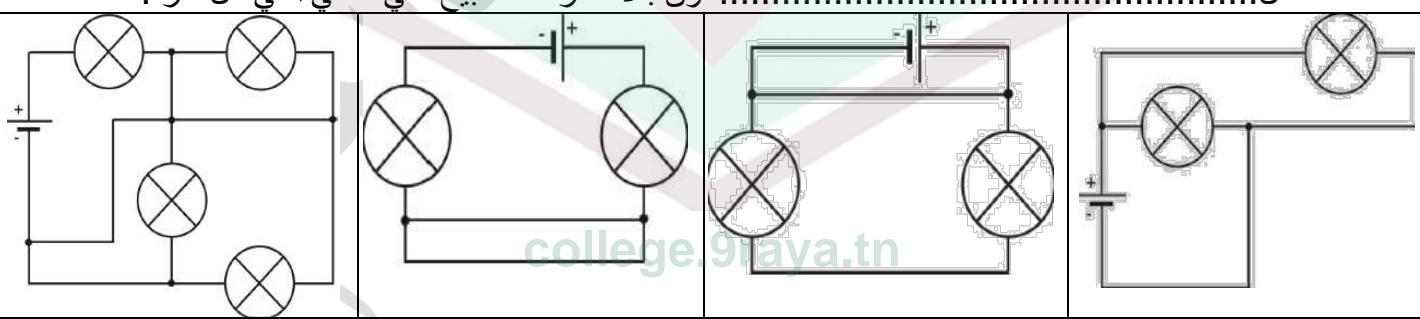2 - في أيّ من الدارات التالية، يوجد خلل؟ (ضع علامة). أحيط الخلل باللون الأخضر (إذا وجد). ماذا يسمّى هذا الخلل؟



التمرین الرابع:- 20 دقيقة

1 - لحماية الصمام المشع D المدرج في دارة التمرین 1 ، نختار أحد المقاومات التالية، استناداً إلى جدول رموز الألوان المصاحب (أنظر الصفحة 4:4)، أتمم الجدول التالي:

القاوٌة المسماة به:	قيمة المقاوٌة:	المقاوٌة:
حصر المقاوٌة: المقاوٌة التذئي:	المقاوٌة القصوى:	

.....	R1min =mΩ	R1Max =mΩmΩ	R
.....	R2min =MΩ	R2Max =MΩMΩ	R
.....	R3min =mΩ	R3Max =mΩmΩ	R
.....	R4min =Ω	R4Max =ΩΩ	R

- 2 - أيّ من هذه المقاومات تختار لحماية أحسن للصمام المشع؟ علّ جوابك:
 3 - أتم المعدلات التالية بالأرقام أو الوحدة المناسبة: (يمكنك الاستعانة بجدول التحويل المصاحب بالصفحة 4:4).

.....
.....
.....
.....

جدول رموز الألوان

اللون	الرمز (1)	الرمز (2)	الرمز (3)	الرمز (4)
أسود	0	0	1	20%
بني	1	1	0	1%
أحمر	2	2	1	2%
برتقالي	3	3	0	1000
أصفر	4	4	1	10000
أخضر	5	5	2	100000
أزرق	6	6	2	1000000
بنفسجي	7	7	1	
رمادي	8	8	0	
أبيض	9	9	0	
ذهبي			10 ⁻¹	5%
فضي			10 ⁻²	10%

جدول التحويل

المضاعفات			الوحدة الأساسية			الأجزاء		
$M\Omega$	$K\Omega$	Ω	$m\Omega$	$\mu\Omega$				

عمل موافقا.



السيد: أحمد بن بلقاسم.	المدرسة الإعدادية بالمنار 1.
المستوى: 7 أساسى 1.2.3	الفرض التأليفي 2 في التربية التكنولوجية.
الزمن: 60 دقيقة.	التاريخ: 7 مارس 2012.
الضارب: 1.	الإصلاح.

ملاحظة : لا يسمح لللّاّمِيَّذ بِاستِعْمَالِ الْأَلَّةِ الْحَاسِبَةِ.


كل تلميذ يستعمل أدوات الكتابة والرسم الخاصة به فقط و يمنع تبادل الأدوات بين التلاميذ.
تكون الكتابة باللون الأزرق و يمنع استعمال اللون الأحمر.
تنجز الرسومات و الرموز بقلم الرصاص و الأدوات الهندسية.

تُنجز الرسومات والرموز بقلم الرصاص والأدوات الهندسية.

الثمين الأول: - 15 دقيقة **10 نقاط**

التمرين الأول:- 15 دقيقة

نعتبر الدارة الكهربائية التالية:

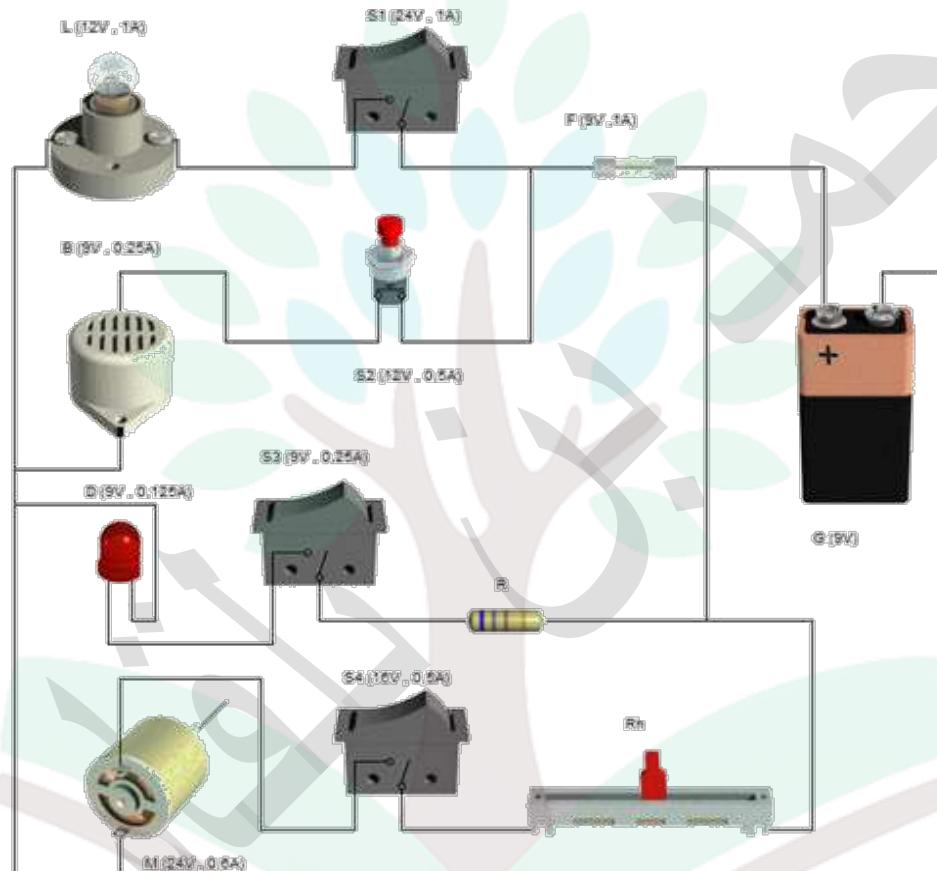

$$0,25 \times 5 = 1,25$$

0,25

1 - املأ الجدول التالي بالعبارات المناسبة:

ليوفر طاقة:	يُستعمل طاقة:	المكون:
طاقة صوتية	طاقة كهربائية	المصباح L
طاقة صوتية	طاقة كهربائية	الجرس B
طاقة صوتية (الإشارة)	طاقة كهربائية	الصمام المشع D
طاقة ميكانيكية	طاقة كهربائية	المحرك M
طاقة كامنة (مقاومة)	طاقة كهربائية	المقاوم R

$$0.25 \times 4 = 1$$

2 - ضع العلامة في الخانة المناسبة في الجدول التالي:

غير محمي	محمي بـ:			المكون:
	المقاوم المتغير Rh	المقاوم R	الصيبرة F	
X				الجرس B
	X			المحرك M
		X		الصمام المشع D
			X	المصباح L

$$0,25 \times 2 + 0,5 = 1$$

3 - عند الضغط على القاطع S_1 فقط، هل يضيء المصباح L ? نعم إضاءة ضعيفة كيف؟

لعدم التوافق بين فارق الجهد لمصدر التغذية وفارق جهد استعمال المصباح ولماذا؟

4 - عند الضغط على القاطع S_4 , هل سيدور المحرك M ? نعم يسرع كيف؟ يسرع بسرعة ضعيفة ولماذا؟


$$0,25 \times 2 + 0,5 = 1$$

لعدم التوافق بين فارق الجهد لمصدر التغذية وفارق جهد استعمال المحرك ولماذا؟

5 - عند الضغط على القاطع S_1 و S_2 في آن واحد، ماذا يحدث؟ تنصهر الصهير $0,5 \times 3 = 1,5$

لماذا؟ لأنها لا تتحمل أكثر من $1A$, أما الشدة الجملية في المتجلبات فهي $1,25A$ اقترح حلًا لهذا الإشكال: تغيير الصهير: $1,3A$ مثلا

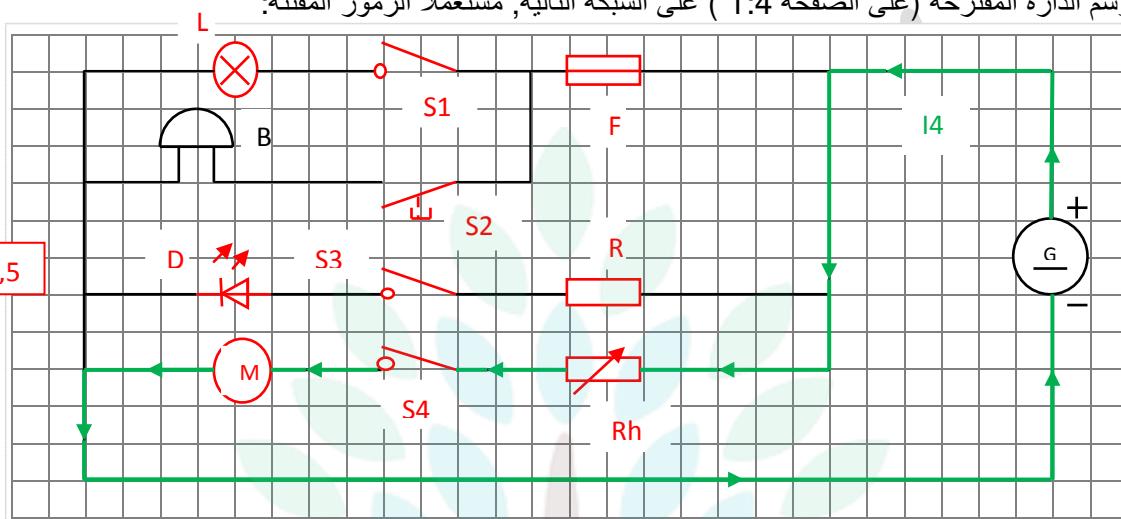6 - أعد رسم الدارة المقترحة (على الصفحة 1:4) على الشبكة التالية، مستعملا الرموز المقترنة:



$$1+0,5=1,5$$

7 - لون دارة المحرك M باللون الأخضر، وعين عليها اتجاه التيار الكهربائي عند غلق القاطع S_4 . (على الدارة المقترنة)

9 نقاط

التمر بين الثاني: - 13 دقيقة

فمنا بحذف بعض عناصر الدارة السابقة، فحصلنا على الدارة التالية، وأنشاء التركيب تم نسيان بعض الأسلاك.

$$0,5 \times 3 = 1,5$$

1 - أتم الدارة بالأسلاك المنقوصة.

2 - نريد قيس فارق الجهد (U) بين قطبي البطارية (G). أتم تركيب الفولتمتر. كيف تم تركيبه مع (G)؟ بالتوالي.

$$0,5 \times 2 + 0,5 + 0,5 \times 5 = 4$$


أحسب في الجدول أسفله قيمة فارق هذا الجهد (U).

$$0,5 \times 3 + 0,5 \times 3 + 0,5 = 3,5$$

3 - أدرج في الدارة جهاز الأمبير متر لقياس شدة التيار الكهربائي (I) المار في الجرس (B). كيف تم تركيبه مع (B)؟ بالسلسل.

إذا علمت أنه قد تم قيس هذه الشدة بواسطة أمبير متر رقمي وكانت: $I = 160 \text{ mA}$.

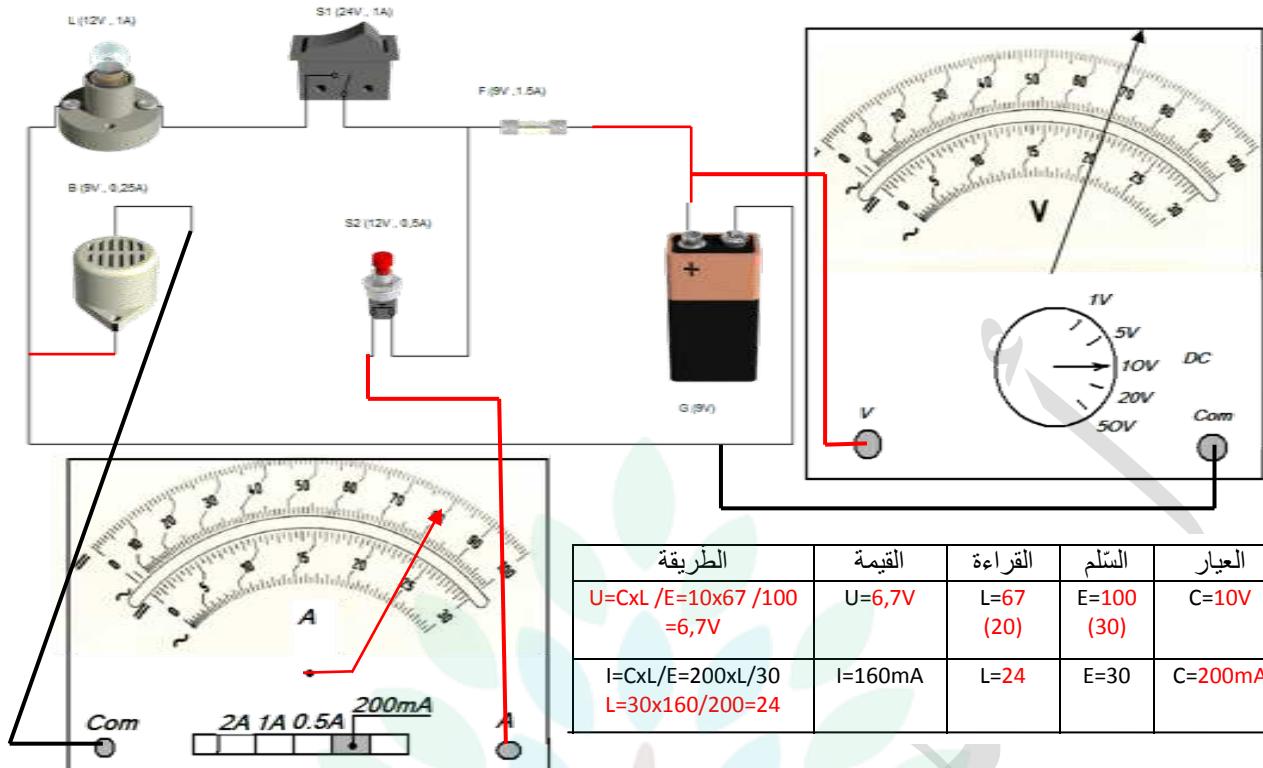ابحث في الجدول أسفله عن قيمة القراءة على الأمبير متر الابري، ثم أرسم الإبرة مكانها.



الطريقة	القيمة	القراءة	السلم	العيار
$U = CxL / E = 10 \times 67 / 100 = 6.7V$	$U = 6.7V$	$L = 67 (20)$	$E = 100 (30)$	$C = 10V$
$I = CxL / E = 200 \times L / 30 = 30 \times 160 / 200 = 24$	$I = 160mA$	$L = 24$	$E = 30$	$C = 200mA$

الصفحة 4: 2 - م.المنار 1 - السيد: أحمد بن بقاسم

7 أساسى

الفرض التاليفي 2

التربية التكنولوجية

التمرین الثالث:- 12 دقيقة


7 نقاط

1 - أتمم الجدول التالي بوضع (1) في حالة إضاءة المصباح (0) في حالة عدم إضاءته، في كلّ حالة من الحالات المذكورة لقواطع A و B .


$$0,25 \times 12 = 3$$

المصابيح:				
القواطع:				
L3	L2	L1	B	A
0	0	0	1	مفتوح
0	0	0	2	
0	1	1	1	مغلق
1	0	1	2	الحالة 4

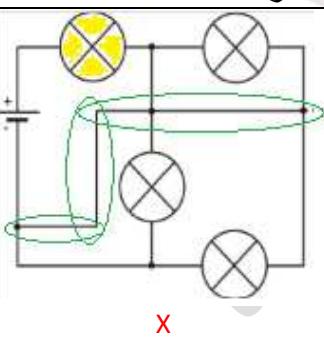2 - في أيّ من الدارات التالية، يوجد خلل ؟ (ضع علامة). أحيط الخل باللون الأخضر (إذا وجد). ماذا يسمى هذا الخل؟ دارة قصيرة لون بالأصفر المصابيح التي تضيء في كلّ دارة.


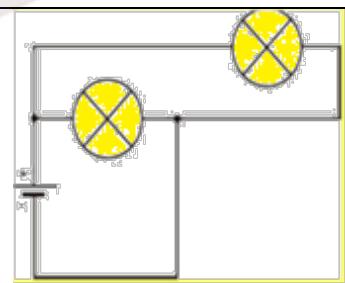
$$0,25 \times 2 + 0,5 \times 2 + 0,5 + 0,2 \times 10 = 2$$



التمرین الرابع:- 20 دقيقة

1 - لحماية الصمام المشع D المدرج في دارة التمرین 1 ، نختار أحد المقاومات التالية، استناداً إلى جدول رموز الألوان المصاحب (أنظر

$$0,25 \times 8 = 2$$

$$0,25 \times 12 = 3$$

$$0,25 \times 6 = 1,5$$

الصفحة 4: 4 ، أتمم الجدول التالي:

حصص المقاومة:	المقاومة الدنيا:	المقاومة القصوى:	النقاوت المسموح بها:	قيمة المقاومة:	المقاوم:
				$0,25 \times 8 = 2$	

3	R1min = 380mΩ	R1Max = 420mΩ	20mΩ	R
	R2min = 1,274MΩ	R2Max = 1,326MΩ	0,026MΩ	R
	R3min = 2520mΩ	R3Max = 3080mΩ	280mΩ	I
5940 Ω ≤ R4 ≤ 6060 Ω 0,5+1=1,5	R4min = 5940Ω	R4Max = 6060Ω	60Ω	

2 - أيّ من هذه المقاومات تختار لحماية أحسن للصمام المشع D؟ R_2 علّ جوابك: أكبر مقاومة تؤدي إلى أصغر شدة ومنه أكثر حماية.

3 - أتم المعدلات التالية بالأرقام أو الوحدة المناسبة: (يمكنك الاستعانة بجدول التحويل المصاحب بالصفحة 4).

النتيجة 0,5 + الطريقة 0,5 = 1

$\times 4 = 4$

$$* 3K\Omega = 4K\Omega - (900\Omega + 10^5 m\Omega)$$

$$* 2\Omega = 0,9\Omega + 800m\Omega + 3 \times 10^5 \mu\Omega$$

$$* 1,5M\Omega = 1200K\Omega + 2 \times 10^5 \Omega + 10^8 m\Omega$$

جدول رموز الألوان

اللون	الرمز (1)	الرمز (2)	الرمز (3)	الرمز (4)
أسود	0	0	0	20%
بني	1	1	1	1%
أحمر	2	2	2	2%
برتقالي	3	3	3	1000
أصفر	4	4	4	10000
أخضر	5	5	5	100000
أزرق	6	6	6	1000000
بنفسجي	7	7		
رمادي	8	8		
أبيض	9	9		
ذهبي				5%
فضي				10%
				10^{-1}
				10^{-2}

جدول التحويل

المضاعفات			الوحدة الأساسية			الأجزاء		
$M\Omega$	$K\Omega$	Ω	$m\Omega$	$\mu\Omega$				

عمل موافقا.

